



TTT4260 Elektronisk systemdesign og -analyse I

Designprosjekt 4
2021

Trekant-oscillator

Innleveringsfrist søndag 18/4 klokken 23:59

Problemstilling

Det skal designes en trekantgenerator med spesifisert frekvens f_0 . Maksimalt frekvensavvik skal være $\Delta f_{\max} = 10\,000$ ppm. Det stilles ingen krav til amplitude.